

REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

UNIVERSITE DE BOURGOGNE
UFR SCIENCES ET TECHNIQUES

Science pour l'ingénieur
BP 47870 - 21078 DIJON cedex
Tél. 03 80 39 58 87



RAPPORT DE TP FPGA

BOUDZOUMOU NZALANKAZI Jean Marcellino
MASTER 1 TSI

Sous la direction de :

Pr. Jean Miteran & M. TESSOMA Solomon

Année académique 2020-2021

TABLE DES MATIERES

Introduction	1
Outils	2
Travail 1 : circuit anti-rebond.....	3
I. Le circuit anti rebond.....	3
1. Le circuit de lecture de l'entrée	3
2. Le comparateur	4
3. Le circuit de validation	4
II. Le compteur	4
III. Application	4
Travail 2 : Compteur automatique et affichage	6
I. Le compteur	6
II. Le codeur.....	6
IV. Application	8
I. les compteurs.....	9
II. le multiplexeur.....	9
III. Le codeur.....	9
IV. Application	11
Travail 3 : le circuit additionneur.....	12
I. Le lecteur.....	12
II. Le multiplexeur : Voir travail précédent.....	12
III. le codeur : Voir travail précédent	12
IV. La simulation du circuit	13
Travail 4 : La machine à états.....	14

TABLE DES FIGURES

Figure 1 : programme du circuit anti-rebond	3
Figure 2 : Programme du compteur	4
Figure 3 : Exécution du travail 1	5
Figure 4 : Résultat de la simulation de la première manipulation	5
Figure 5 : Programme du compteur	6
Figure 6 : Programme du codeur	7
Figure 7 : Programme pour la simulation du bcd_counter	8
Figure 8 : Résultats de la simulation de bcd_counter	8
Figure 9 : Programme du multiplexeur	9
Figure 10 : Programme du codeur bcd	10
Figure 11 : Architecture du compteur compteur automatique et affichage sur quatre digits	10
Figure 12 : Programme de simulation du compteur	11
Figure 13 : Chronogramme de la simulation du compteur	11
Figure 14 : Programme de test de l'additionneur	13
Figure 15 : résultat de la simulation du circuit additionneur	13
Figure 16 : Circuit de la machine à état	14
Figure 17 : Programme de la simulation du circuit de la machine à états	15

Introduction

Les fpga sont des composants dits à architectures programmables. Le but des manipulations exposées dans ce rapport est de programmer des fpga afin qu'elles réalisent des fonctions bien précises. Nous supposons déjà que vous disposez des bases de la programmation en langage vhdl. Afin de dépasser les consignes du travail demandées, nous utiliserons une approche structurale, en clair nous ferons de chaque sous fonctionnalité du circuit une entité à part entière. Ces programmes seront ensuite téléversés dans le fpga tout en lui associant des contraintes.

Outils

Pour nos manipulations, nous écrirons nos programmes vhdl et compilerons nos programmes via l'environnement de développement Vivado en langage vhdl

Par la suite ces programmes pourront être téléversés dans le fpga XC6SLX16 embarqué dans la carte spartan-6 de xilinx

Travail 1 : circuit anti-rebond

Lorsque l'on manipule des composants tel qu'un bouton, le résultat attendu peut être sujet à erreur ou devenir incertain : valeur varie au cours du temps. Pour cela, on procède en électronique par interposition de filtre lequel peut être analogique ou numérique. Dans l'un ou l'autre, l'objectif est de s'assurer qu'une règle de validation au cours du temps est respectée.

I. Le circuit anti rebond

Les grandeurs physiques obtenues à l'aide des capteurs doivent toujours être filtrés. Dans le contexte de L'électronique numérique cela commence par l'échantillonnage pour donner au signal obtenu un sens numérique ou discret

De manière générale, une sortie doit respecter une règle dépendant du temps (fréquence ou période) afin d'être validée. On pourrait parler de seuil en électronique analogique, ou taux de variation minimal pour l'électronique numérique. La règle de validation est que la sortie soit stable. Elle est stable si et seulement si elle ne change pas pendant $2^{16} = 65536$ coup d'horloge. :

Le circuit anti-rebond sera composé de trois blocs : un circuit de lecture de l'entrée, un circuit de comparaison successive des valeurs lues et un circuit de validation.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity debouncing is
    generic(counter_size : integer := 20);
    port(
        signal clk : in std_logic;
        signal btn : in std_logic;
        signal res : out std_logic
    );
end debouncing;

architecture debouncing of debouncing is
    signal flipflops : in std_logic_vector(1 downto 0);
    signal counter_set : in std_logic;
    signal counter_out : out std_logic_vector(counter_size downto 0) := (others => '0');
begin
    counter_set <= flipflops(0) xor flipflops(1);
    process(clk)
    begin
        if(clk'EVENT and clk = '1') then
            flipflops(0) <= btn;
            flipflops(1) <= flipflops(0);
            if(counter_set = '1') then
                counter_out <= (others => '0');
            elsif(counter_out(counter_size) = '0') then
                counter_out <= counter_out + 1;
            else
                res <= flipflops(1);
            end if;
        end if;
    end process;
end architecture debouncing;
```

Figure 1 : programme du circuit anti-rebond

1. Le circuit de lecture de l'entrée

Il existe un circuit numérique qui ne met en sa sortie la valeur en entrée : c'est la bascule D. Nous allons donc cadencer deux bascules D qui lirons consécutivement l'entrée.

2. Le comparateur

Il existe un circuit capable numérique d'analyser la différence entre deux bits : c'est la porte « ou exclusif ».

3. Le circuit de validation

Ce circuit est un compteur, il compte le nombre de fois que n'a pas changé. En d'autres termes, il s'incrémente si le résultat du comparateur est vrai, sinon il se remet à zéro

II. Le compteur

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity counter is
  Port
  (
    clk, counter_in : in  STD_LOGIC;
    res : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)
  );
end counter;

architecture counter of counter is
  signal click_counter : std_logic_vector(7 downto 0):="00000000";
  begin
    process(clk, counter_in)
    begin
      if clk'event and clk='1' then
        if counter_in='1' then
          click_counter <= click_counter + '1';
        end if;
      end if;
    end process;
    res <= click_counter;
  end counter;
```

Figure 2 : Programme du compteur

III. Application

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity test is
end entity test;

architecture test_of_test is
    signal clk : std_logic := '0';
    signal btn : std_logic;
    signal res : std_logic_vector(7 downto 0);
    component click_counter is
        port
        (
            signal clk : in std_logic;
            signal btn : in std_logic;
            signal res : out std_logic_vector(7 downto 0)
        );
    end component click_counter;

    begin
        clk <= not(clk) after 10 ns;
        debounce : click_counter port map(clk=>clk, btn => btn, res=>res);
        process
        begin
            btn <= '1';
            btn <= '0' after 20 ns;
            btn <= '1';
            wait for 30 ns;
        end process;
    end architecture test;

    configuration config of test is
        for test
            for debounce : click_counter use entity work.click_counter(click_counter); end for;
        end for;
    end configuration config;

```

Figure 3 : Exécution du travail 1

 


Figure 4 : Résultat de la simulation de la première manipulation

Travail 2 : Compteur automatique et affichage

Le circuit à concevoir dans cette manipulation est constitué des entités suivantes : un compteur et un codeur bcd.

I. Le compteur

Il a comme sortie un tableau de bit qui correspond en binaire au chiffre décimal compté. Pour pouvoir compter, il incrémente d'un bit le mot binaire stocké dans sa sortie à une fréquence donnée.

```
entity counter is
  generic
  (
    second : std_logic_vector := "1150ff"; -- N équivalent binaire du nombre de pulsation pour atteindre la seconde par rapport à l'horloge externe
    for_second : integer := 26; -- nombre de bits pour compter jusqu'à la seconde
  );
  Port
  (
    clk : in std_logic; -- signal d'horloge externe
    rst : in std_logic; -- remise à zéro
    binary_number : out std_logic_vector(13 downto 0)
  );
end counter;

architecture counter of counter is
  signal one_sec_counter: std_logic_vector(for_second downto 0) := (others => '0'); -- compteur de front montant de l'horloge externe
  signal one_sec_en: std_logic; -- Bit de detection de la seconde
  signal number: std_logic_vector(13 downto 0) := "0000";
begin
  process(clk,rst) -- Processus de detection de la seconde
  begin
    if rst='1' then
      one_sec_counter <= (others => '0');
    elsif rising_edge(clk) then
      if one_sec_counter=second then
        one_sec_counter <= (others => '0'); -- For each rising edge when counter in 1 seconde is max assign 0 to himself
      else
        one_sec_counter <= one_sec_counter + '1'; -- also add 1 bit
      end if;
    end if;
  end process;
  one_sec_en <= '1' when one_sec_counter=second else '0';

  process(clk,rst) -- Process about bcd behavioral on n the time and detecting second
  begin
    if rst='1' then
      number <= (others => '0'); -- bcd code set 0 on rst pressing
    elsif rising_edge(clk) then
      if one_sec_en='1' then
        if number="1001" then -- when 1 second accomplished
          if bcd =1001 then 10 -- if bcd =1001 thus 10
            set it at 0;
          else
            number <= number + '1'; -- also add 1 bit to bcd
          end if;
        end if;
      end if;
    end process;
  end counter;
```

Figure 5 : Programme du compteur

II. Le codeur

Le codeur quant à lui est destiné à recevoir le mot binaire en sortie du compteur pour le coder de sorte à obtenir un code bcd pour l'afficheur.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity coder is
  port
  (
    signal binary_number : in std_logic_vector(3 downto 0);
    signal bcd : out std_logic_vector(6 downto 0);
    signal com : out std_logic := '0'
  );
end entity coder;

architecture coder of coder is
begin
  with binary_number(3 downto 0) select
    bcd(6 downto 0) <=
      -- abcdefg
      "0000001" when "0000",
      "1001111" when "0001",
      "0010010" when "0010",
      "0000110" when "0011",
      "1001100" when "0100",
      "0100100" when "0101",
      "0100000" when "0110",
      "0001111" when "0111",
      "0000000" when "1000",
      "0000100" when "1001",
      "0001000" when "1010",
      "1100000" when "1011",
      "0110001" when "1100",
      "1000010" when "1101",
      "0110000" when "1110",
      "0111000" when others;
      -- bcd(6) <= '1';
end architecture coder;

```

Figure 6 : Programme du codeur

III. Le circuit bcd_counter

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity bcd_counter is
  Port
  (
    signal clk : in std_logic;
    signal rst : in std_logic;
    signal com : out std_logic;
    signal bcd : out std_logic_vector(6 downto 0)
  );
end bcd_counter;

architecture bcd_counter of bcd_counter is
  component counter is
    port
    (
      signal clk : in std_logic;
      signal rst : in std_logic;
      signal binary_number : out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
  end component counter;

  component coder is
    port
    (
      signal binary_number : in std_logic_vector(3 downto 0);
      signal com : out std_logic;
      signal bcd : out std_logic_vector(6 downto 0)
    );
  end component coder;

  signal number : std_logic_vector(3 downto 0);
begin
  compteur : counter port map(clk=>clk, rst=>rst, binary_number=>number);
  codeur : coder port map(binary_number=>number, com=>com, bcd=>bcd);
end architecture bcd_counter;

configuration conf of bcd_counter is
  for bcd_counter
    for compteur : counter use entity work.counter(counter); end for;
    for codeur : coder use entity work.coder(coder); end for;
  end for;
end configuration conf;

```

Figure 5 : Programme du circuit bcd_counter

 


Figure 6 : vue du bcd_counter et ses différentes entités

IV. Application

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity test is
end test;

architecture test of test is

    signal clk : std_logic := '0';
    signal rst : std_logic;

    component bcd_counter is
        Port
        (
            signal clk : in std_logic;
            signal rst : in std_logic;
            signal com : out std_logic;
            signal bcd : out std_logic_vector(6 downto 0)
        );
    end component bcd_counter;

    begin
        disp : bcd_counter port map (clk=>clk, rst=>rst);

        process
        begin
            clk <= not(clk);
            wait for 0.01 us;
        end process;
    end architecture test;

    configuration config of test is
        for test
            for disp : bcd_counter use entity work.bcd_counter(bcd_counter); end for;
        end for;
    end configuration config;

```

Figure 7 : Programme pour la simulation du bcd_counter

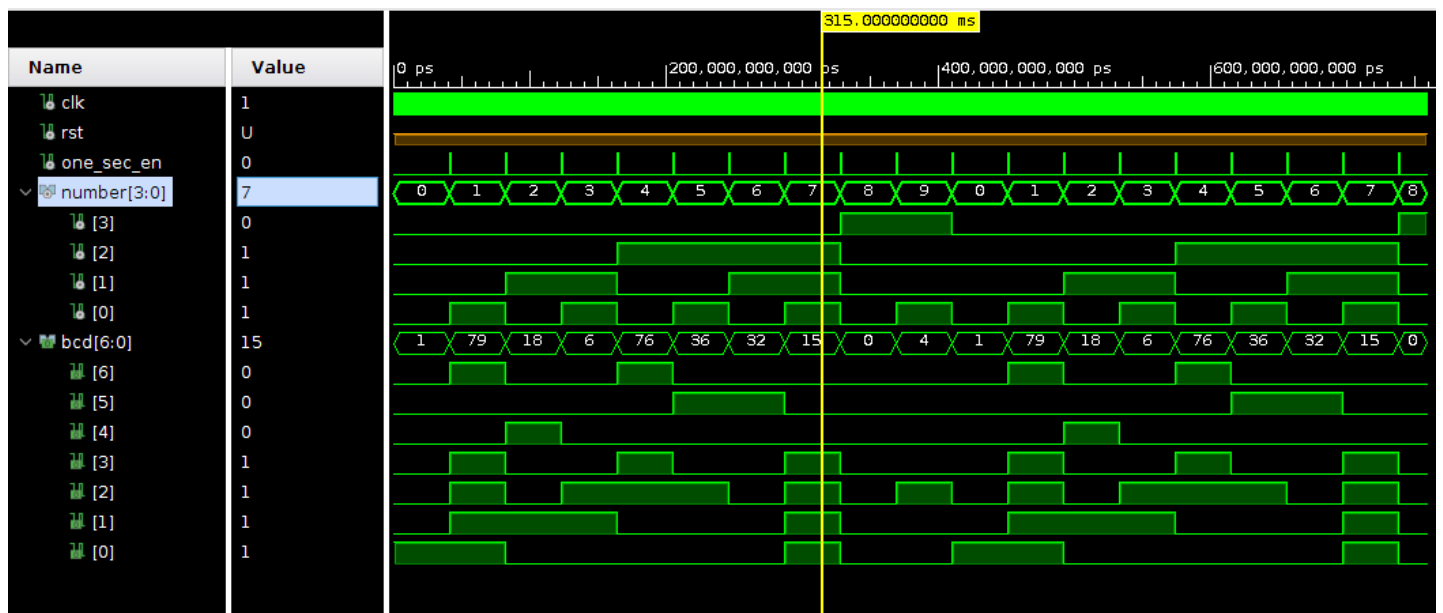


Figure 8 : Résultats de la simulation de bcd_counter

Travail 3 : Compteur automatique et afficheur sur 4 digits

Cette troisième manipulation consiste à réaliser un compteur autonome dont le résultat est à afficher. Cette manipulation comprends trois grandes parties : les compteurs, le multiplexeur, l'afficheur, le codeur

I. les compteurs

II. le multiplexeur

Le multiplexeur ne dépend que de l'horloge. Le même multiplexeur est sera utiliser dans la prochaine manipulation

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity mux is
  generic
  (
    N : integer :=22;
    stamp : std_logic_vector := "11110100001001000000"
  );
  Port
  (
    signal clk : in std_logic;
    signal in0 : in std_logic_vector(3 downto 0);
    signal in1 : in std_logic_vector(3 downto 0);
    signal in2 : in std_logic_vector(3 downto 0);
    signal in3 : in std_logic_vector(3 downto 0);
    signal dp_in : in std_logic_vector(3 downto 0);
    signal sortie : out std_logic_vector(3 downto 0);
    signal dp_out : out std_logic;
    signal com : out std_logic_vector(3 downto 0)
  );
end entity mux;
architecture mux of mux is
  signal count_stamp:std_logic_vector(N-1 downto 0):=(others=>'0');
  signal count :std_logic;
  signal sel: std_logic_vector(1 downto 0);
  begin
    process(clk)
    begin
      if(rising_edge(clk)) then
        if(count_stamp = stamp) then
          count_stamp <= (others=>'0');
        else
          count_stamp<=count_stamp +'1';
        end if;
      end if;
    end process;
    sel <= std_logic_vector(count_stamp(N-1 downto N-2));
    process(sel, in0, in1, in2, in3)
    begin
      case sel is
        when "00" => sortie <= in0; com<="1110"; dp_out <= dp_in(0);
        when "01" => sortie <= in1; com<="1101"; dp_out <= dp_in(1);
        when "10" => sortie <= in2; com<="1011"; dp_out <= dp_in(2);
        when others => sortie <= in3; com<="0111"; dp_out <= dp_in(3);
      end case;
    end process;
  end architecture mux;
```

Figure 9 : Programme du multiplexeur

III. Le codeur

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity coder is
    port
    (
        signal binary_number : in std_logic_vector(3 downto 0);
        signal dp : in std_logic;
        signal sseg : out std_logic_vector(7 downto 0);
        signal com : out std_logic := '0'
    );
end entity coder;

architecture coder of coder is
begin
    com <= '1';
    with binary_number select
        sseg(6 downto 0) <=
            -- abcdefg
            "0000001" when "0000", -- 0
            "1001111" when "0001", -- 1
            "0010010" when "0010", -- 2
            "0000110" when "0011", -- 3
            "1001100" when "0100", -- 4
            "0100100" when "0101", -- 5
            "0100000" when "0110", -- 6
            "0001111" when "0111", -- 7
            "0000000" when "1000", -- 8
            "0000100" when "1001", -- 9
            "0001000" when "1010", -- A
            "1100000" when "1011", -- B
            "0110001" when "1100", -- C
            "1000010" when "1101", -- D
            "0110000" when "1110", -- E
            "0111000" when others, -- F
        sseg(7) <= '1';
end architecture coder;

```

Figure 10 : Programme du codeur bcd

La figure ci-après illustre le schéma du circuit ainsi conçu :

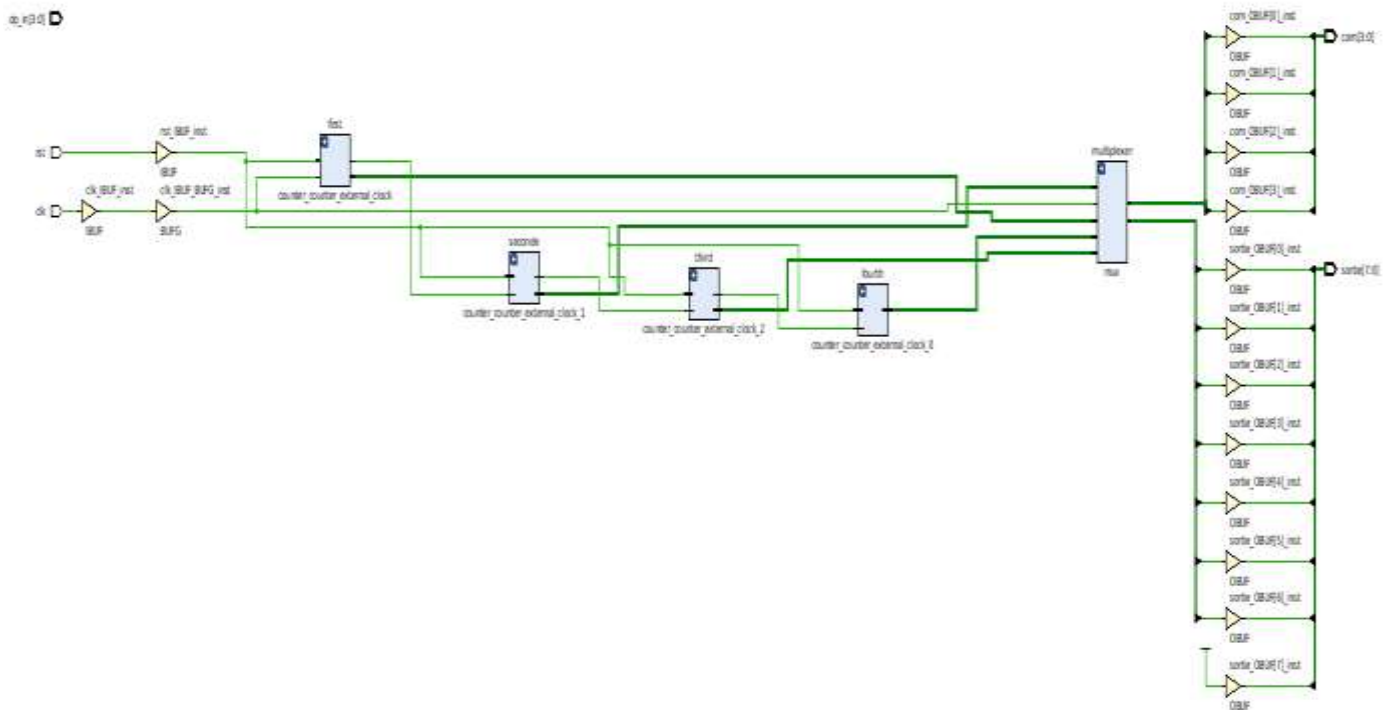


Figure 11 : Architecture du compteur compteur automatique et affichage sur quatre digits

IV. Application

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.std_logic_signed.all;

entity test is
  -- Port ( );
end test;

architecture test of test is
  component displayer
    Port
    (
      signal clk : in std_logic ;
      signal rst : in std_logic ;
      signal dp_in : in std_logic_vector(3 downto 0);
      signal sortie : out std_logic_vector(3 downto 0);
      signal com : out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
  end component displayer;
  signal clock : std_logic := '0';
  signal rst : std_logic := '0';
  signal dp : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
begin
  display9999 : displayer port map (clk => clock, rst => rst, dp_in => dp);
  process
  begin
    clock <= not(clock);
    dp <= dp + '1';
    wait for 10 ns;
  end process;
end architecture test;

configuration config of test is
  for test
    for display9999 : displayer use entity work.displayer(displayer); end for;
  end for;
end configuration config;

```

Figure 12 : Programme de simulation du compteur

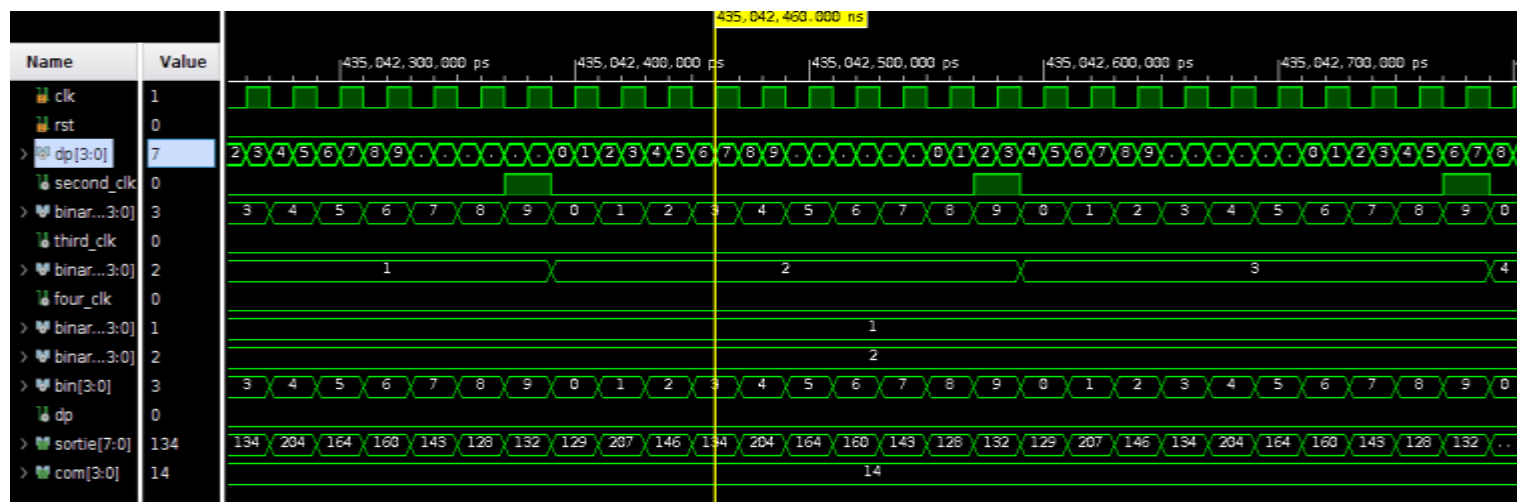


Figure 13 : Chronogramme de la simulation du compteur

Travail 3 : le circuit additionneur

Pour résumer ce travail, il s'agit de lire huit entrées dans un ordre donné, en faire deux nombre sur quatre bites. On additionnera ces deux nombres. Le résultat sera lui aussi sur deux chiffres de quatre bites chacun. On affichera simultanément les nombres entrés et le résultat de la somme sur un afficheur 4 digits.


Pour ce faire nous le circuit a été décomposé comme suite : le lecteur, le multiplexeur et le codeur

I. Le lecteur

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity lecteur is
  Port
  (
    signal sw : in std_logic_vector(7 downto 0);
    signal hex0: out std_logic_vector(3 downto 0);
    signal hex1: out std_logic_vector(3 downto 0);
    signal hex2: out std_logic_vector(3 downto 0);
    signal hex3: out std_logic_vector(3 downto 0)
  );
end entity lecteur;

architecture lecteur of lecteur is
  signal sum : std_logic_vector (7 downto 0);
begin
  hex0 <= std_logic_vector(sw(3 downto 0));
  hex1 <= std_logic_vector(sw(7 downto 4));
  sum <= std_logic_vector(unsigned("0000"&sw(7 downto 4)) + unsigned("0000"&sw(3 downto 0)));
  hex2 <= std_logic_vector(sum(3 downto 0));
  hex3 <= std_logic_vector(sum(7 downto 4));
end lecteur;
```

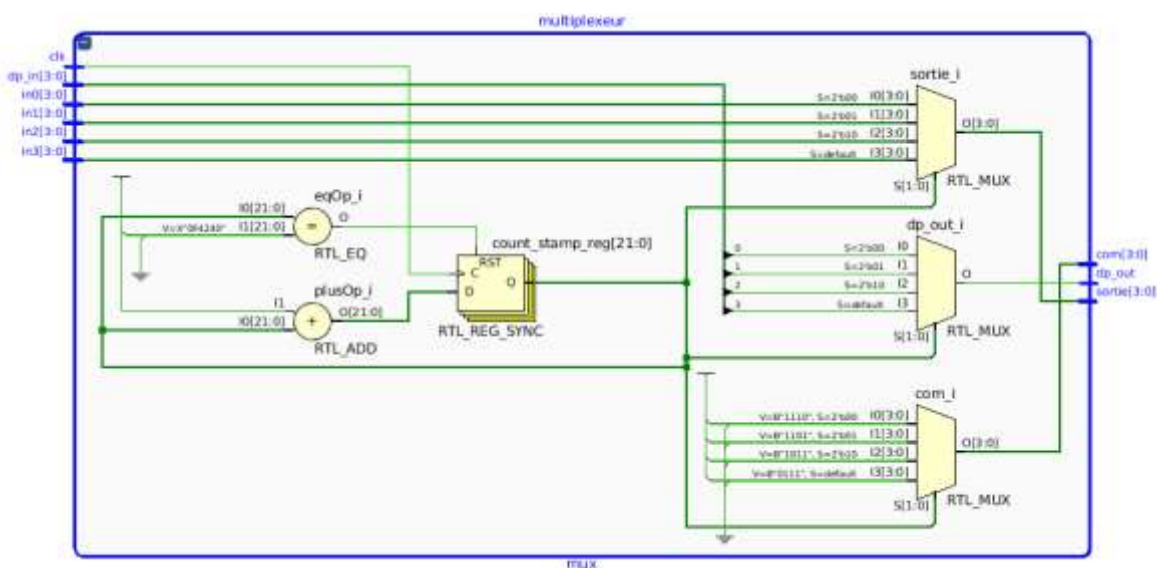
II. Le multiplexeur : Voir travail précédent



A partir du schéma ci-dessus, on comprend mieux le fonctionnement de ce multiplexeur.

 III. le codeur : Voir travail précédent

Voici une représentation du circuit conçu :



IV. La simulation du circuit

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity test is
end test;

architecture test of test is
component operation is
port(
    signal clk: in std_logic;
    signal sw: in std_logic_vector(7 downto 0);
    signal dp_in: in std_logic_vector(3 downto 0);
    signal sseq: out std_logic_vector(7 downto 0);
    signal com : out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end component operation;
signal clk : std_logic:= '0';
signal sw :std_logic_vector(7 downto 0):=(others=>'0');
signal dp :std_logic_vector(3 downto 0):=(others=>'0');
begin
    op :operation port map(clk=>clk, sw=>sw, dp_in =>dp);
process
begin
    clk<=not(clk);
    sw<=sw+'1';
    dp<=dp+'1';
    wait for 10ns;
end process;
end architecture test;
configuration config of test is
for test
for op :operation use entity work.operation(operation);end for;
end for;
end configuration config;

```

Figure 14 : Programme de test de l'additionneur.

Le chronogramme ci-après décrit le fonctionnement du circuit

 


Figure 15 : résultat de la simulation du circuit additionneur

On y voit bien que la somme de hex0 avec hex1 fait belle et bien 15. Et que hex2 affiche 15 tandis que hex3 affiche 0.

Travail 4 : La machine à états

Pour cette manipulation nous programmons le circuit qui permet de reconnaître les pièces d'un de deux et de six dollars pour une machine de distribution automatique. Le schéma ci-dessous montre l'architecture programmée.

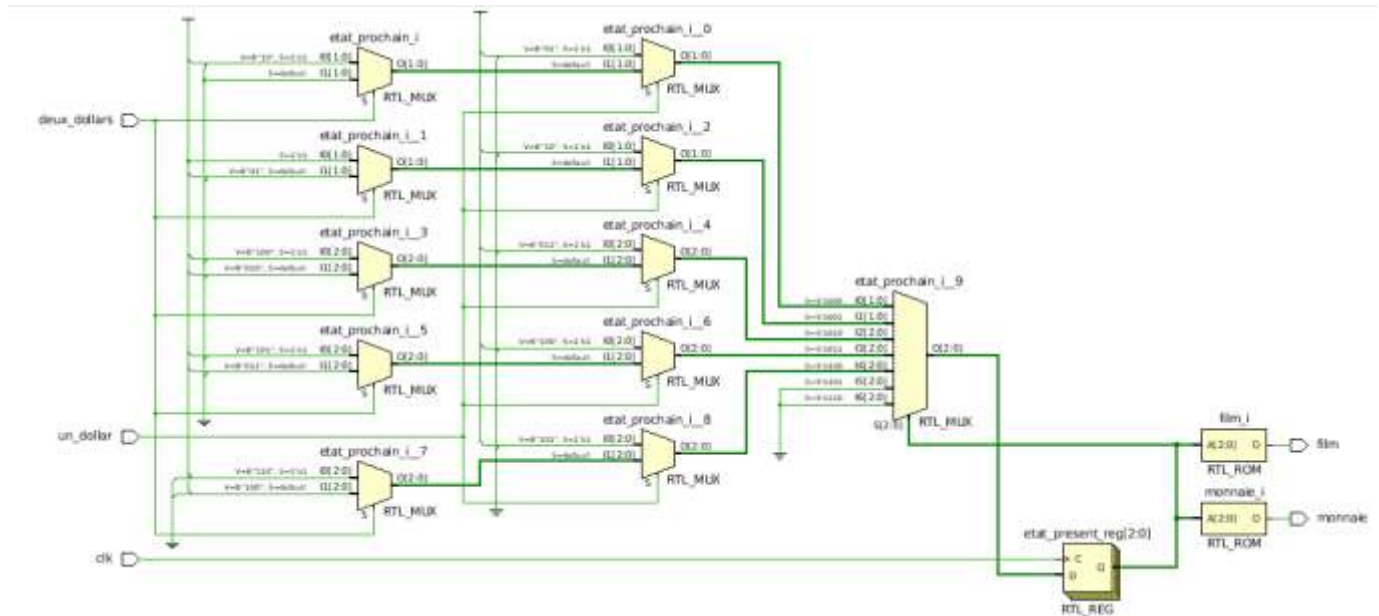


Figure 16 : Circuit de la machine à état

Procédons directement à l'écriture du code du test. Ci-après un extrait du programme de la simulation :

```

begin
  case etat_present IS
    when etat_0 => film <= '0'; monnaie <= '0';
      if un_dollar = '1' then
        etat_prochain <= etat_1;
      elsif deux_dollars = '1' then
        etat_prochain <= etat_2;
      else
        etat_prochain <= etat_0;
      end if;
    when etat_1 => film <= '0'; monnaie <= '0';
      if un_dollar = '1' then
        etat_prochain <= etat_2;
      elsif deux_dollars = '1' then
        etat_prochain <= etat_3;
      else
        etat_prochain <= etat_1;
      end if;
    when etat_2 => film <= '0'; monnaie <= '0';
      if un_dollar = '1' then
        etat_prochain <= etat_3;
      elsif deux_dollars = '1' then
        etat_prochain <= etat_4;
      else
        etat_prochain <= etat_2;
      end if;
    when etat_3 => film <= '0'; monnaie <= '0';
      if un_dollar = '1' then
        etat_prochain <= etat_4;
      elsif deux_dollars = '1' then
        etat_prochain <= etat_5;
      else
        etat_prochain <= etat_3;
      end if;
    when etat_4 => film <= '0'; monnaie <= '0';
      if un_dollar = '1' then
        etat_prochain <= etat_5;
      elsif deux_dollars = '1' then
        etat_prochain <= etat_6;
      else
        etat_prochain <= etat_4;
      end if;
    when etat_5 => film <= '1'; monnaie <= '0'; etat_prochain <= etat_0;
    when etat_6 => film <= '1'; monnaie <= '1'; etat_prochain <= etat_0;
  end case;
end process;
Pro_2:process (clk)
begin
  if clk'event and clk = '1' then
    etat_present <= etat_prochain;
  end if;
end process;

```

Figure 17 : Programme de la simulation du circuit de la machine à états

Conclusion

Le contexte de déroulement du cours n'a pas permis de télécharger les programmes des différents travaux dans le fpga et donc nous n'avons pas aussi procéder à l'écriture des contraintes. Cependant tous les travaux ont été faits et ceux de manière claire avec une approche structurée.